

TRANSISTOR TIP120

Aide au câblage

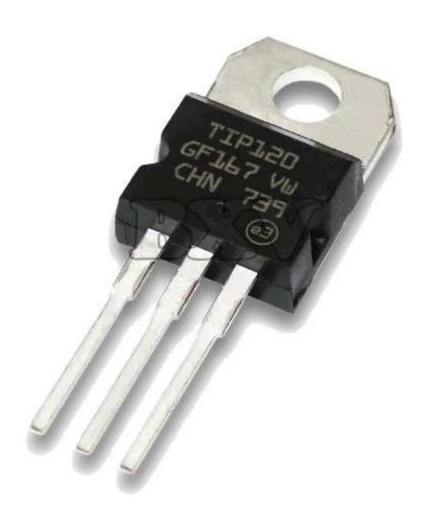


1 – Fonction du composant TIP120

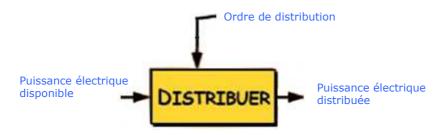Assurer la distribution d'une puissance électrique.




Le TIP120 permet de faire de la modulation de tension (MLI ou PWM) pour par exemple la variation de vitesse des moteurs à courant continu.

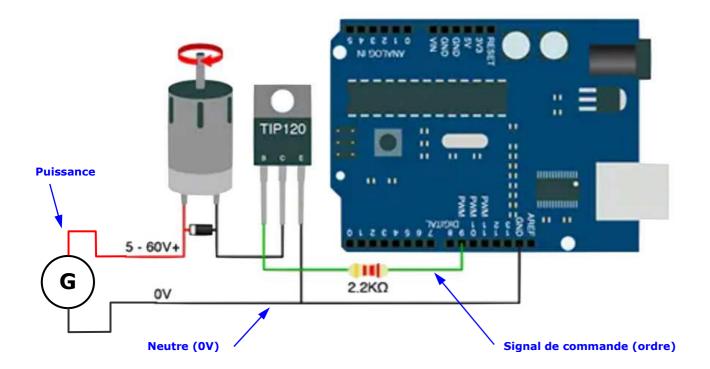2 – Exemple de montage pour un moteur à courant continu



On notera la présence d'une résistance de 2200 Ω et celle d'une diode de roue libre.

3 – Exemple de montage pour une ampoule

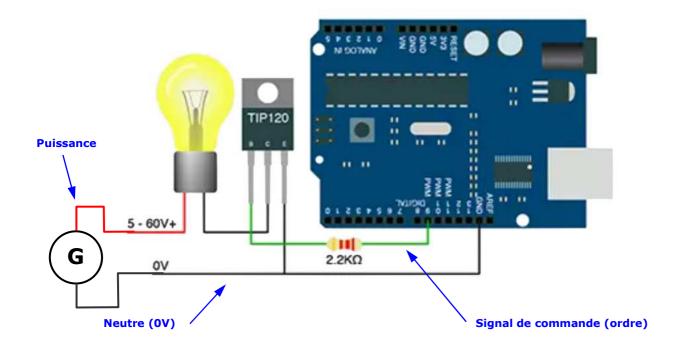

On notera la présence d'une **résistance** de 2200 Ω .