SI	**SCIENCES DE L'INGENIEUR** Test Chap. 2 - 03	Nom : _____ Prénom : _____	Note : / 20

Q1 – Donner le nombre d'**<u>entrées analogiques</u>** : _____
Q2 – Donner le nombre d'**<u>entrées / sorties digitales</u>** : _____
Q3 – Câbler sur les E/S de la carte les quatre composants proposés.

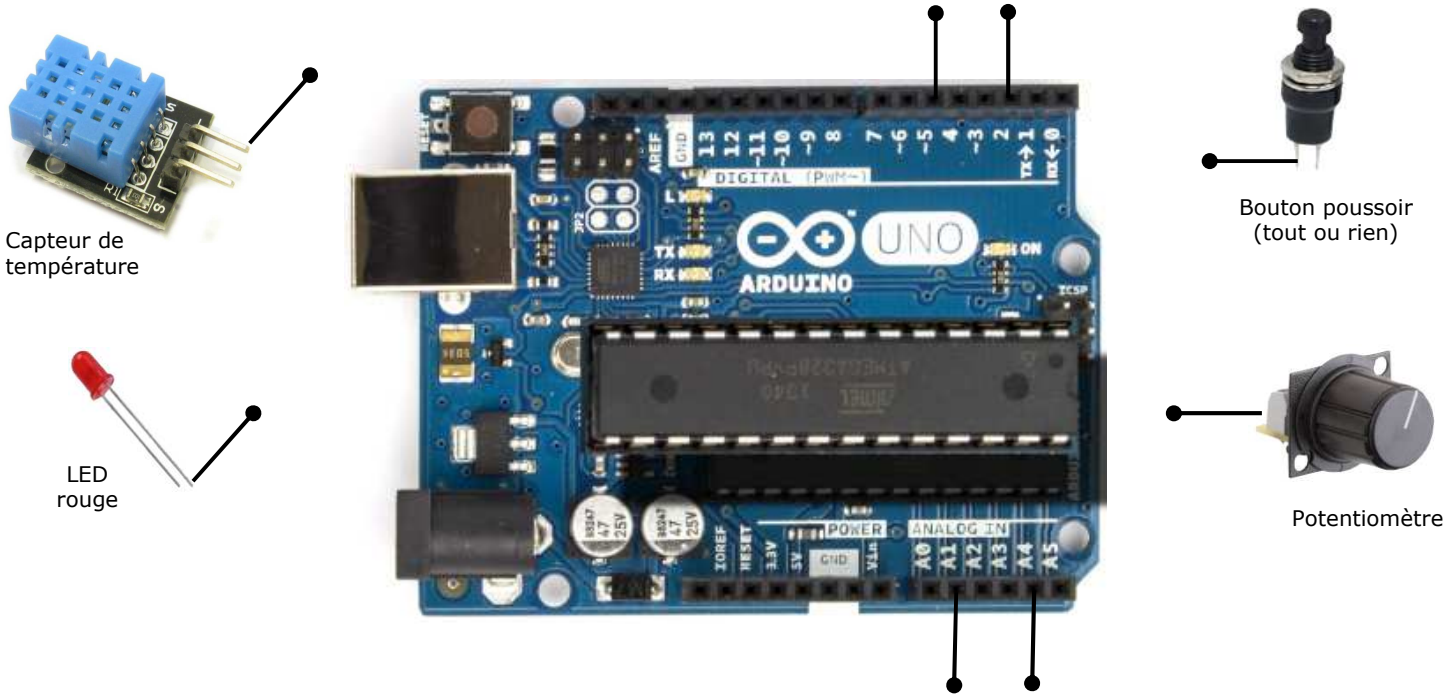

Q1 – Donner le nombre d'**<u>entrées analogiques</u>** : 6 (de A0 à A5)
Q2 – Donner le nombre d'**<u>entrées / sorties digitales</u>** : 14 (de 0 à 13)
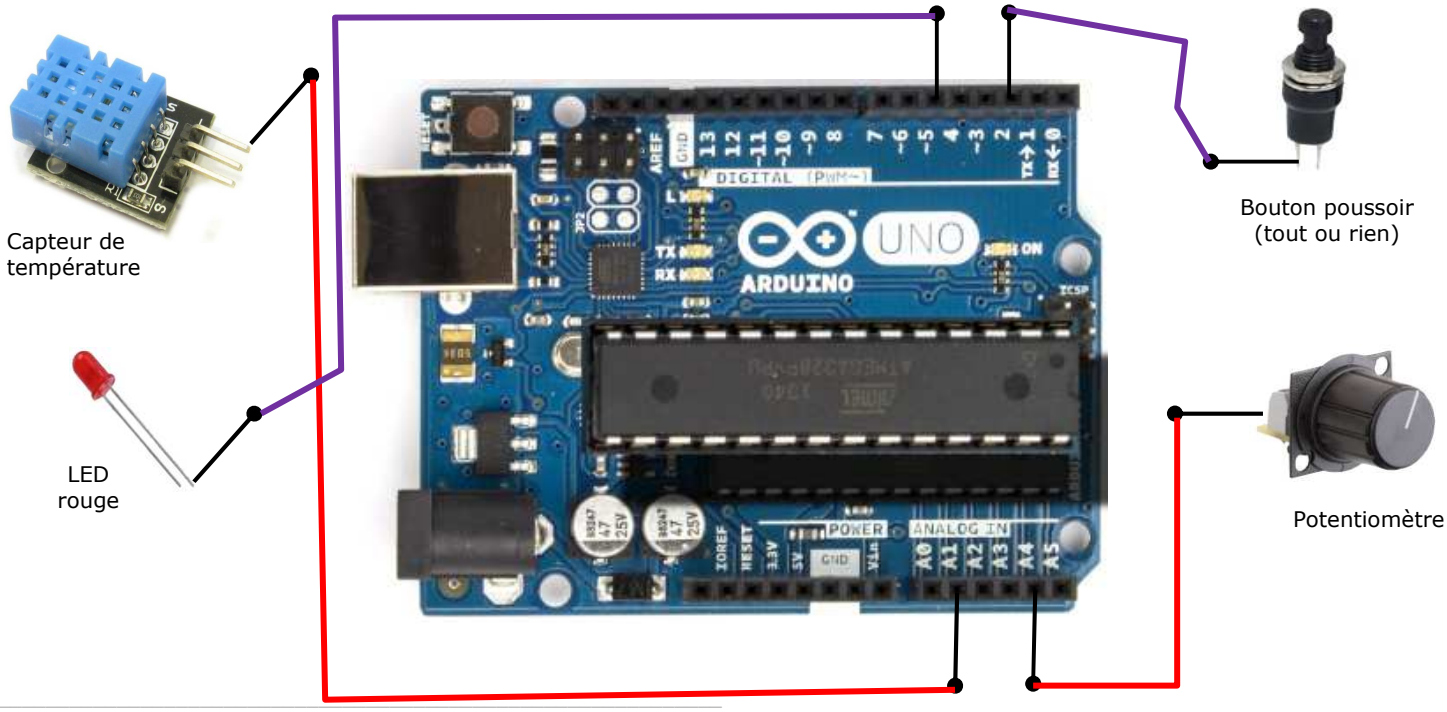
CORRECTION