

BTS ATI

Nom Prénom


TD / TP
TEST / EVALUATION
NOTE D'INFORMATION

LE SECTIONNEUR

I. Rôle:

Le sectionneur permet d'isoler de manière visible un circuit du reste de l'installation afin de permettre le dépannage, la maintenance ou la modification de ce circuit (Protection des personnes).

II. Symbole normalisé :

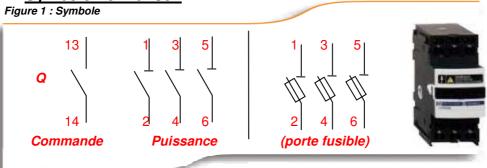

III. Principe de fonctionnement :

La partie puissance du sectionneur permet d'ouvrir des contacts qui isolent électriquement le circuit aval. Cette ouverture doit être VISIBLE pour des raisons de sécurité et peut être parfois verrouillée par un cadenas.

ATTENTION : L'ouverture des contacts de puissance ne peut se faire que si *le récepteur est déjà arrêté* (par le contacteur par exemple) car le sectionneur n'a pas de pouvoir de coupure.

Pour éviter de déteriorer le sectionneur lors d'une mauvaise manœuvre d'ouverture, on ajoute souvent la commande un ou des contact(s) du sectionneur qui ont la particularité de s'ouvrir avant la puissance. On appelle ces contacts « contacts de pré-coupure ».

IV. Critères de choix :

1- Courant d'emploi

C'est le courant *maximum* pouvant *traverser les pôles de puissance* Il doit être *supérieur ou égal au courant nominal du récepteur.*

2- Nombre de pôles

3- Nombre de contacts de pré-coupure

C'est le nombre de contacts insérés dans le circuit de commande. Ils servent :

- à ouvrir le circuit de commande pour intervenir dessus
- et également à couper le circuit de commande

Alimentation de la commande phase/neutre, le sectionneur devra comporter 1 seul contact de précoupure.

Alimentation de la commande phase/phase, il en faudra .

4- « Dimensions des fusibles »

Si l'on a déjà choisi les fusibles et qu'on désire les insérer dans le sectionneur (porte fusible), il faudra vérifier si les dimensions des fusibles correspondent avec la taille du logement prévu dans le sectionneur



BTS ATI

Nom

Prénom


TD / TP
TEST / EVALUATION
NOTE D'INFORMATION

5- Adjonctions

Ce sont *des fournitures séparées (ou options*) qu'il est possible de rajouter au sectionneur.

- ➡ Dispositif contre la marche en monophasé (adapté aux cartouches fusibles à percuteurs
- ⇒ Poignée frontale, latérale, extérieure
- Dispositif de cadenassage

V. Pages du catalogue constructeur :

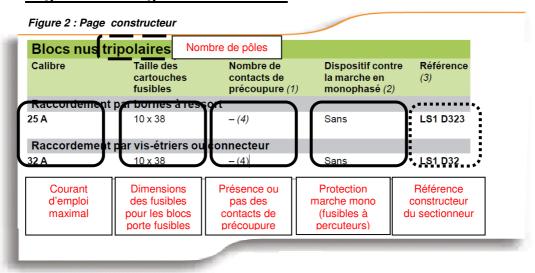

VI. Exemple concret:

1- CDC

On travaille sur l'installation vue dans le cours précédent.

L'installation est commandée par une tension de commande de 24V AC (1ph et 1N)

On souhaite installer une poignée extérieure latérale à l'armoire de commande du coté droit.

Les fusibles choisis ne devront pas posséder de percuteur.

2- Choix du sectionneur

Dresser un tableau résumant les critères, leurs niveaux et la justification puis choisir le sectionneur adapté à notre situation.

Pour trouver les sectionneurs de chez Schneider, vous utiliserez le lien suivant vers leur catalogue 2020 : https://digicat.se.com/fr/index.html1

GK1 EK

3- Choix de l'adjonction

Déterminer la référence de l'adjonction en précisant les critères qui vous ont permis ce choix. GK1 AP05